


Architecture des ordinateurs
IFT1227
Introduction

Franz Girardin

30 janvier 2024

Couche logique numérique Constituées de *portes logiques* construite à partir de **transistors** qui prennent un **signal 0** ou **1** et calcule une **fonction logique** ET, OU et NON, etc.


Porte NON

 

A	Y
1	0
0	1

$$Y = \overline{A}$$


Porte BUF

 

A	Y
0	0
1	1

$$Y = A$$


Porte ET

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$Y = AB$$

Porte OU

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = A + B$$


Porte XOR



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = A \oplus B$$


Porte NAND

 

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = \overline{AB}$$

Porte NOR

 

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$Y = \overline{A + B}$$


Porte XNOR



A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = \overline{A \oplus B}$$


Porte NOR3

 

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$Y = \overline{A + B + C}$$

Porte AND3

 

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


$$Y = ABC$$

Définition de la marge de bruit Tolérance d'un circuit aux **perturbations** pouvant fausser l'interprétation du signal.

- ▷ V_{IH} : $\min(V|V_{in} ::= 1)$
- ▷ V_{IL} : $\max(V|V_{in} ::= 0)$
- Signal reçu **min** ou **max** est être interprété comme **1** ou **0**.
- ▷ V_{OH} : $\min(V|V_{out} ::= 1)$
- ▷ V_{OL} : $\max(V|V_{out} ::= 0)$
- Signal **min** ou **max** que l'émetteur s'engage à fournir pour être interprété comme **1** ou **0**.


$$NM_H = V_{OH} (ém.) - V_{IH} (src.)$$

$$NM_L = V_{IL} (src.) - V_{OL} (ém.)$$

 

Transistors

 Éléments de base des circuits électroniques. Ils sont composés de trois broches; le drain, la source, et la **grille** qui contrôle les deux autres comme un interrupteur. La figure suivante représente un transistor hors tension *off*, un transistor hors tension mais polarisé *off* et un transistor sous tension *on*.



Composition d'un circuit

Circuit ::= E., S., spec. *fonct.*, spec. *temp.*

Propriétés d'un circ. combinatoire

- ▷ Noeud \implies In ou connexion à un Out.
- ▷ Aucun chemin cyclique.

Sommes de produits SOP En considérant les variables In d'une ligne de la table de vérité, il faut identifier la **conjonction** (produit) nécessaire pour engendrer un 1 logique. Un **minterm** est une représentation du produit engendrant un 1 logique.

A	B	Y	minterm
V	F	0	$\overline{A}\overline{A}$
0	1	1	$\overline{A}B$
1	0	0	$A\overline{B}$
1	1	1	AB

$$Y(A, B) = \overline{A}B + AB \leftrightarrow Y(A, B) = \sum(1, 3)$$

Produits de sommes En considérant les variables In d'une ligne de la table de vérité, il faut identifier la **somme** nécessaire pour engendrer un 0 logique. Un **maxterm** est une représentation de la somme engendrant un 0 logique.

A	B	Y	maxterm
V	F	0	$A + B$
0	1	1	$A + \overline{B}$
1	0	0	$\overline{A} + B$
1	1	1	$\overline{A} + \overline{B}$

$$Y(A, B) = (A + B)(A + \overline{B}) = \prod(0, 2)$$

Axiome	Dual	Nom
$B = 0$ if $B \neq 1$	$B = 1$ if $B \neq 0$	Bin. field
$\overline{0} = 1$	$\overline{1} = 0$	NOT
$0 \cdot 0 = 0$	$1 + 1 = 1$	AND/OR
$1 \cdot 1 = 1$	$0 + 0 = 0$	AND/OR
$0 \cdot 1 \cdot 0 = 0$	$1 + 0 = 1 + 1$	AND/OR


Théorème	Dual	Nom
$B \cdot 1 = B$	$B + 0 = B$	Identité
$B \cdot 0 = 0$	$B + 1 = 1$	Élément nul
$B \cdot B = B$	$B + B = B$	Idempotence
	$\overline{\overline{B}} = B$	Involution
$B \cdot \overline{B} = 0$	$B + \overline{B} = 1$	Complément

De Morgan

$$\neg(A + B) = \neg A + \neg B$$

$$\neg(A \cdot B) = \neg A \cdot \neg B$$

Exemple simple de circuit combinatoire

 


$$Y = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} C$$

Simple règles de schématisation Les E. sont en haut à gauche et les S. sont en bas à droite ; on utilise des **fils droits**, préférablement.


- (a) Fils engendrant une jonction T
- (b) Connexion explicitée par un point
- (c) Fils croisés sans point (\therefore non connectés)

Circuit de priorité

 

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0


Représentation d'un circuit de priorité

 


Entrée don't care ou X Ces entrées sont utilisées pour spécifier que la variables possédant le *don't care* n'affecte pas le résultat de la fonction logique. Une file de priorité peut être résumée par la table suivante.

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	d	0	0	1	0
0	1	d	d	0	1	0	0
1	d	d	d	1	0	0	0

 Contention : signal X Se produit lorsque les portes logiques et les entrées sont telles que la sortie à générer est **contradictoire**.



 Tampon à trois états : signal Z Circuit dans lequel une entrée E est connecté à une porte tampon et contrôle la **propagation du signal**. Lorsque l'entrée E est sous tension haute, la porte agit comme un tampon normal ; lorsque l'entrée E est sous tension basse, la porte produit le signal Z qui indique que A est *contrôlé*.



Méthodes de Karnaugh Méthode **graphique** permettant de simplifier les formules de circuits

- **Organiser** les éléments en grille de façon à ce que chaque cellule ne diffère d'une cellule voisine que par **1 bit**.
- Remplir la grille de façon à refléter le **tableau d'origine**.
- **Grouper** ou entourer les cellules adjacentes qui possèdent un **1**.

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

AB

00 01 11 10

C	0	1
0	1	0
1	1	0

AB

00 01 11 10

C	0	1
0	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	0
1	$\bar{A} \cdot \bar{B} C$	0

Solution : considérer les variables qui ne changent pas leurs valeurs entre les cases **groupés**. Ici, la variable C change de valeur entre la cellule 1 et la cellule 2 ; elle n'est donc pas considérée dans l'équation simplifiée. Nous avons alors :

$$Y = \bar{A}\bar{B}$$

Autre exemple de Karnaugh-map de 3 entrées Parfois, il y a plusieurs **implicants**.

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

AB

00 01 11 10

C	0	1
0	0	1
1	0	1

$$Y = \bar{A}B + B\bar{C}$$

Autre exemple de Karnaugh-map de 3 entrées Pour les tables de Karnaugh à 4 entrées et plus, les implicants deviennent plus complexes.

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

AB

00 01 11 10

CD	00	01	11	10
00	1			1
01		1		1
11	1	1		
10	1	1		1

Karnaugh-map avec Don't Cares Les *don't care* peuvent complexifier la simplification de la fonction à cause du plus grand nombre de cas possibles lors du regroupement.

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

AB

00 01 11 10

CD	00	01	11	10
00	1		X	1
01		X	X	1
11	1	X	X	X
10	1	1	X	X

$$Y = A + \bar{B} \cdot \bar{D} + C$$

Karnaugh-map de 5 entrées Il faut considérer **deux** K-map de **quatre** variables. Par convention, on peut omettre la première variable dans les deux K-map ; on considère que la dans la première K-map, la variable ignorée a une valeur de **0** et, dans la 2e K-map, elle a une valeur de **1**. **Exemple sur Youtube**. Soit la fonction et K-maps correspondantes :

$$f(A, B, C, D, E) = \sum(0, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13, 1418, 21, 22, 24, 26, 29, 30)$$

K-map de $BCDE$ en considérant $A = 0$

	BC			
	00	01	11	10
00	1 ₀	1 ₁	0 ₃	0 ₂
01	1 ₄	1 ₅	1 ₇	0 ₆
11	0 ₁₂	0 ₁₃	0 ₁₅	0 ₁₄
10	1 ₈	1 ₉	1 ₁₁	1 ₁₀

$$D\bar{E} + C\bar{D} \cdot E + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D}$$

K-map de $BCDE$ en considérant $A = 1$

	BC			
	00	01	11	10
00	0 ₁₆	0 ₁₇	0 ₁₉	0 ₁₈
01	0 ₂₀	1 ₂₁	1 ₂₃	0 ₂₂
11	0 ₂₈	0 ₂₉	0 ₃₁	0 ₃₀
10	1 ₂₄	1 ₂₅	1 ₂₇	1 ₂₆

Figure 1

$$D\bar{E} + C\bar{D} \cdot E + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D}$$

Karnaugh-map de 6 entrées

Note :

On peut utiliser la même approche que la méthode pour entrée, cette fois en considérant 4 K-map de 4 variables superposées dans un cube tridimensionnel Exemple sur Youtube

Multiplexeur

- 2ⁿ lignes d'entrées

- 2ⁿ N lignes de sélections

- 2ⁿ Une seule sorties Y

Possède deux implémentations secondaires, soit (1) **portes logiques** et (2) **tampons** à trois états.

Quine-McCluskey Method Méthode tabulaire qui permet de réduire les expression SOP

	0	0	0	0	0	d
1	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	1	1
7	0	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	1	1
11	1	0	1	1	1	d
12	1	1	0	0	0	0
13	1	1	0	1	1	1
14	1	1	1	0	0	0
15	1	1	1	1	1	d

$$\sum (1, 3, 5, 6, 7, 10, 13) + \sum_d (0, 11, 15)$$

Formation du 1er tableau

- Considérer les mintermes tels que $F \neq 0$
- Grouper les mintermes :
 - Minterme contiennent aucun 1
 - Mintermes contiennent un 1
 - ...
 - Minterme contient quatre 1

0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Formation de la première tablea réduite

- Comparer les groupes adjacents.
- Trouver les termes qui diffèrent d'une valeur booléenne.
- Lorsqu'un différence de 1 seul terme est trouvée, placer le terme réduit dans la nouvelle terme avec un **underscore** "-" à la position de la différence.
- Comparer chaque terme d'un groupe à chaque terme de son groupe adjacent.

0	0	0	-	*
0	0	-	1	
0	-	0	1	
0	-	1	1	
-	0	1	1	
0	1	-	1	
-	1	0	1	
0	1	1	-	*
1	0	1	-	*
-	1	1	1	
1	-	1	1	
1	1	-	1	

Formation de 2e tableau

On continue la comparaison. Si pour un groupe donné, un terme ne peut pas être comparé avec *aucun groupe adjacent*, il s'agit d'un **implicant premier**. Par exemple, le premier terme du tableau précédent ne peut être comparé avec aucun terme de du groupe qui lui est adjacent.

0	-	-	1	*
-	-	1	1	*
-	1	-	1	*

Formation de la table de choix

IP	Minterms					
	0001	0011	0101	0110	0111	1010
000-	✓					
011-				✓	✓	
101-						✓
0-1	✓	✓	✓		✓	
-11		✓			✓	
-1-1			✓		✓	✓

Faire le choix

Considérer un **implicant premier** à la fois et cocher les mintermes qui sont couverts par l'implicant premier. Chercher ensuite les **colonnes** où il y a un seul cochet ; l'implicant premier à cet endroit est donc un **implicant obligatoire**

IP	Minterms					
	0001	0011	0101	0110	0111	1010
000-	✓					
011-*				✓	✓	
101-*						✓
0-1	✓	✓	✓		✓	
-11		✓			✓	
-1-1*			✓		✓	✓

Regarder ensuite quels mintermes sont couverts par les **implicant obligatoire**. Dans l'exemple donnée les 3 implicants obligatoire couvrent 5 des 7 mintermes.

Parmi les implicants restants, il faut choisir la quantité minimale d'implicants premiers qui permettent de couvrir les mintermes restants.

IP	Minterms	
	0001	0011
000-	✓	
0-1	✓	✓
101-		✓

Écrire l'équation finale Considérer les implicants obligatoires trouvés et déduire la valeur des entrées formant la SOP en fonction du code de l'implicant obligatoire.

$$f(A, B, C, D) = 011_ - + 101_ - + _11_ + _11_ = BC + \bar{A}\bar{B}C + BD + \bar{A}D$$


Multiplexeur MUX

- Possède 2^n lignes d'entrée : $D_0, D_1, \dots, D_{2^n-1}$
- Une seule sortie Y
- **Rôle** : propager sur la sortie la valeur de l'une des 2^n entrées.

S	D_0	D_1	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

		$D_1 D_0$	
		00 01 11 10	
0			1 1
1		1 1	


$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$

 

Logique en utilisant MUX

Soit une *fonction logique* $f(A, B, \dots)$ dépendant de 2^n entrées, on peut utiliser un MUX pour représenter cette fonction.


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

Note :

Sur les schéma de circuit, le **triangle** > représente la valeur source 0 et la **barre** est 1

Réduction de la taille de MUX


 


Décodeur

- Possède N entrées et 2^N sorties
- Les sorties expriment *combinaisons binaires* possibles des E.

A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Implémentation de décodeur

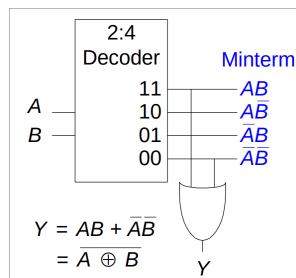 

Caractéristiques électriques et tempo.


Les changements $0 \rightarrow 1$ ou $1 \rightarrow 0$ ne sont pas immédiats. Par exemple, s'il y a une porte tampons qui propage la valeur d'une entrée A , il y a un délai pour que Y passe de l'état précédent au nouvel état actuel de A .

Détails de propagation t_{pd} Délai maximal ; il est évalué du premier changement de l'entrée jusqu'à la *stabilisation* de la sortie.

Détails de contamination t_{cd} Délai minimum ; il provient du premier changement de l'entrée jusqu'au premier changement de la sortie.


Chemin critique Chemin le plus long pour que la propagation **totale** s'effectue. Pour le calculer, il faut additionner les t_{pd} des portes impliquant le plus long chemin.

 Chemin court Chemin le plus court engendrant une contamination. Pour le calculer, il faut additionner les t_{cd} des portes impliquant le plus court chemin.



Aléas Se produit lorsque des transitions *non prévues* par la fonction booléenne apparaissent suite à une variation du vecteur d'E.

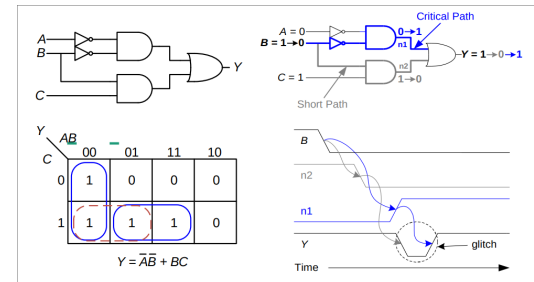Exemple de glitch Puisque le chemin le plus court pour l'entrée B est la 2e porte ET, lorsque B transitionne, on a $B: 1 \rightarrow 0, 1(C)^0(B) \rightarrow 0$. Lors que la porte ou est temporairement dans l'état 0, on a $0^0 \rightarrow 0$.



Horloge Les signaux ne se trouvent pas toujours dans leur *état valide*, à cause des délais de montée, de descente et de propagation. Pour éviter les aléas, on impose au système de lire les valeurs à des **instants précis** et à des intervalles réguliers.

L'intervalle de temps entre deux impulsions régulières est le *temps de cycle* ou *période d'horloge*.

