

La couche circuits logiques

Architecture des ordinateurs

Couche logique numérique

- Les objets considérés à ce niveau sont les portes logiques, chacune construite à partir de quelques transistors
- Chaque porte prend en entrée des signaux numériques (0 ou 1) et calcule en sortie une fonction logique simple (ET, OU, NON)
- De petits assemblages de portes peuvent servir à réaliser des fonctions logiques telles que mémoire, additionneur, ainsi que la logique de contrôle de l'ordinateur

Circuits logiques Combinatoires



Circuit logique


- Un circuit logique est un circuit dans lequel seules 2 valeurs logiques sont possibles
 - 0 ou 1
- En pratique : circuit électrique (transistors) dans lequel une faible tension représente le signal 0 alors qu'une tension élevée correspond au signal 1
- Composants de base : les portes logiques qui permettent de combiner ces signaux binaires

Portes Logiques

- Une porte logique est un composant qui reçoit en entrée une ou plusieurs valeurs binaires et renvoie en sortie une unique valeur binaire en implémentant une fonction logique:
 - inversion (NOT), AND, OR, NAND, NOR, etc.
- Une valeur en entrée:
 - Porte NOT, tampon
- 2-entrées:
 - AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR
- Plusieurs entrées

Portes logiques d'une entrée

NOT

 


$$Y = \bar{A}$$

A	Y
0	1
1	0

Tampon

BUF

 


$$Y = A$$

A	Y
0	0
1	1

Portes logiques de deux entrées


AND

 

$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


OR

 

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


XOR

 

$$Y = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


NAND

 

$$Y = \overline{AB}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


NOR

 

$$Y = \overline{A + B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR

 


$$Y = \overline{A \oplus B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Portes logiques de deux entrées

Portes logiques à plusieurs entrées

NOR3

 

$$Y = \overline{A+B+C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

AND3



$$Y = ABC$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

- XOR multi-entrées : Parité impaire

Niveaux de tension


- Définir les tensions discrètes (voltages) pour représenter 1 et 0
 - 0 logique/booléen = 0 binaire (nombre) = absence de courant électrique (ou une tension -V)
 - 1 logique/booléen = 1 binaire (nombre) = tension +V
- Par exemple, on pourrait associer:
 - 0 binaire avec la masse (ground) ou 0 volts
 - 1 binaire avec V_{DD} (source électrique, « power supply ») ou 5 volts
- Comment interpréter 4.99 volts? Comme 0 ou 1?
- Et 3.2 volts?

Niveaux de tension

- Définir un intervalle de voltage pour représenter 1 et 0
- Définir les intervalles de voltage différents pour les entrées et les sorties pour prendre en compte de bruit existant dans tout système
- Qui-est ce qu'un bruit?

Qui-est ce qu'un bruit?

 
- Un signal est toujours affecté par de petites fluctuations plus ou moins importantes
- **Un bruit - Quelque chose qui affaiblit le signal**
 - E.g., résistance, bruit de la source électrique, couplage de fils voisins, etc.
- **Exemple:** une porte(conducteur) pourrait transmettre un signal de 5 volts mais à cause de la résistance de long fil, le signal arriverait dégradé - 4.5 volts





Exigences

- Entrées logiques valides de tous les éléments de circuit doivent produire les sorties valides
- Pour représenter les valeurs discrètes il faut utiliser les intervalles de voltages spécifiés et bornés

Niveaux logiques

 

Marges de bruit

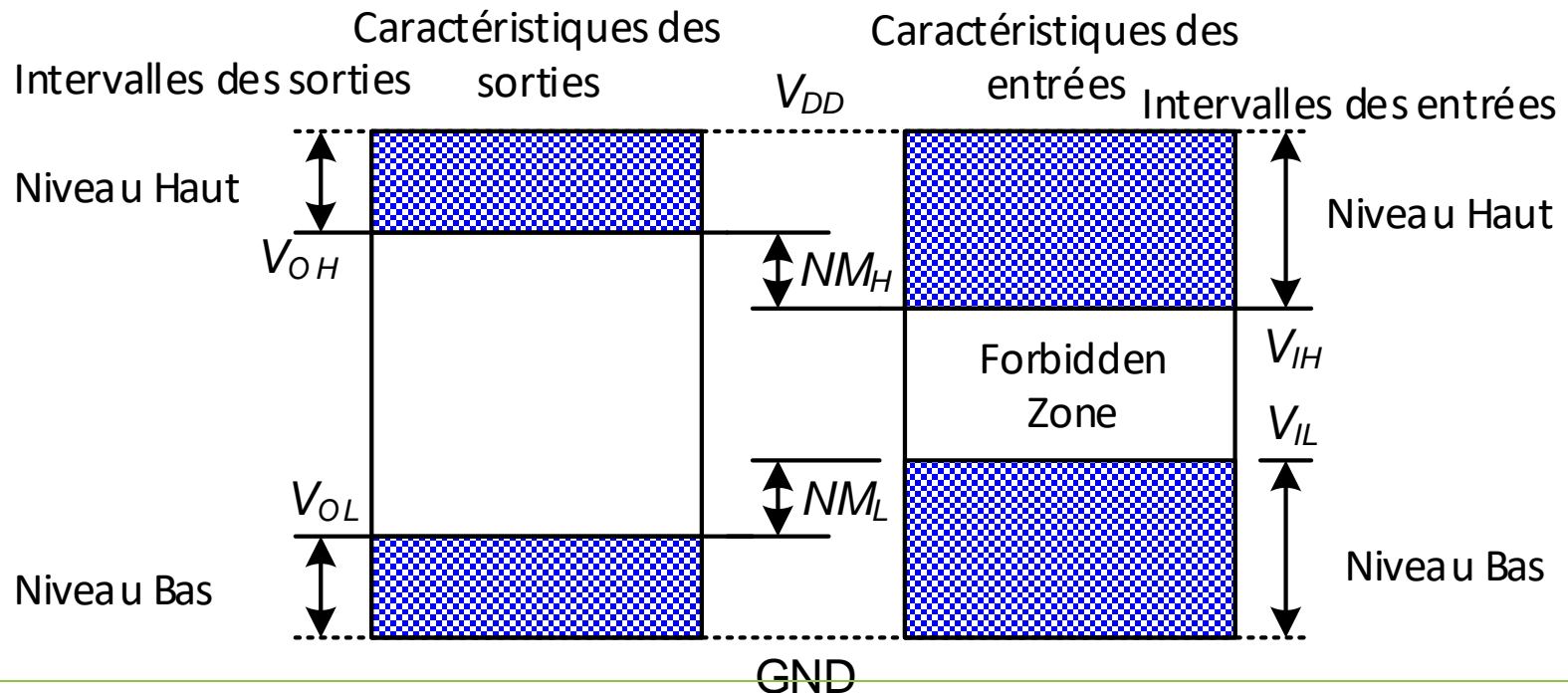 

Marge de bruit (“**Noise Margin**”) $NM_H = V_{OH} - V_{IH}$


$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

Tension de fonctionnement

- La tension de fonctionnement des circuits a été abaissée
- De 5V pour les premières générations à 0.9V maintenant
- 5V ..., 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V, 1.2 V, 1.0 V, 0.9 V
- Il n'est plus possible de diminuer la tension avec les technologies actuelles
 - Bruit thermique causerait trop d'erreurs

Transistors

 
- Transistor est la brique avec laquelle sont construits les circuits électroniques
 - possède trois broches appelées drain, grille et source
 - se comporte comme un interrupteur électrique entre la source et le drain qui serait commandé par la grille.



Introduction


Un circuit logique est composé:

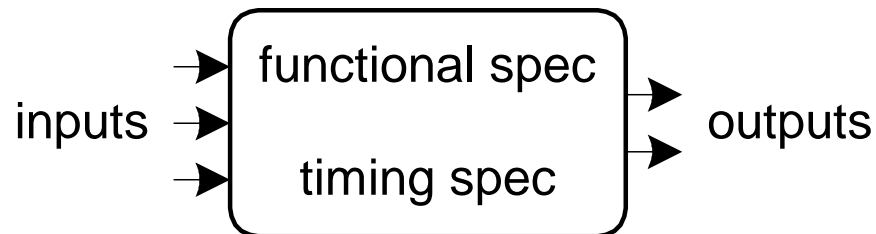- Entrées
- Sorties
- Spécification fonctionnelle
- Spécification temporelle




Circuits

 - Nœuds
 - Entrées: A, B, C
 - Sorties: Y, Z
 - Internes: n1
- Éléments circuit
 - E1, E2, E3
 - Chacun un circuit




Types des circuits logiques

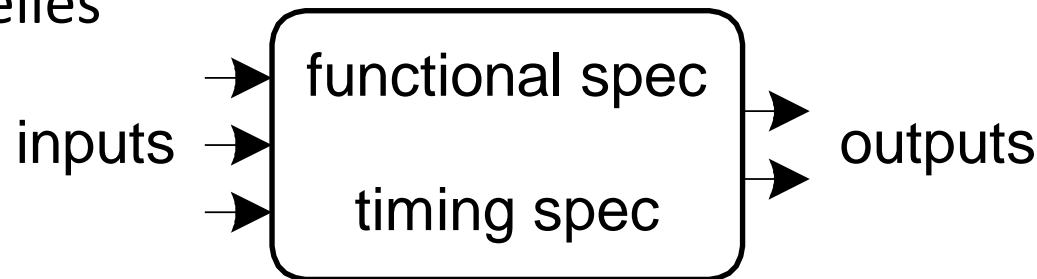- Logique combinatoires
 - Sans mémoire
 - Sorties sont définies par les valeurs des entrées actuelles
- Logique séquentielle
 - Possède une mémoire
 - Sorties sont définies par les entrées antérieures et actuelles



Règles de la composition combinatoire

 - Chaque élément d'un circuit est un circuit combinatoire
- Chaque nœud du circuit est soit une entrée, soit est connecté à une seule sortie d'élément
- Le circuit ne contienne aucun chemin cyclique
- Exemple:




Équations Booléennes

- Pour décrire les circuits réalisables en combinant des portes logiques, on a besoin d'une algèbre opérant sur les variables 0 et 1
- Une fonction booléenne (logique) à une ou plusieurs variables est une fonction qui renvoie une valeur ne dépendant que de ces variables.
- Exemple:

$$S = F(A, B, C_{in})$$

$$C_{out} = F(A, B, C_{in})$$

 

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$
$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

Table de vérité

- Une fonction logique à n variables possède seulement 2^n combinaisons d'entrées possibles
- On peut définir une fonction logique par une table à 2^n lignes donnant la valeur de la fonction pour chaque combinaison d'entrée
 - *Table de vérité de la fonction*

Définitions

- Complément: variable avec une barre au-dessus
 - $A, \bar{A}, B, \bar{B}, C, \bar{C}$
- Impliquant: produit de littéraux
 - $ABC, B\bar{C}, A\bar{B}$
- Minterm: produit qui inclue toutes les variables entrées
 - $F(A, B, C) = ABC, AB\bar{C}, CA\bar{B} \dots$
- Maxterm : ou logique qui inclue toutes les variables entrées
 - $F(A, B, C) = A + B + C, A + \bar{B} + C, \text{ etc.}$

Somme-de-Produits (SOP)

- Toute fonction peut être décrite en spécifiant lesquelles des combinaisons d'entrée donnent 1
- Avec chaque ligne on peut associer un minterme unique égale à 1
- Un minterm est un produit (ET) de littéraux
- On peut, donc, représenter une fonction logique comme le OU logique de mintermes sur les combinaisons d'entrée donnant 1

	A	B	Y	minterm
$0_{10} \leftarrow$	0	0	0	$\bar{A} \bar{B}$
$1_{10} \leftarrow$	0	1	1	$\bar{A} B$
$2_{10} \leftarrow$	1	0	0	$A \bar{B}$
$3_{10} \leftarrow$	1	1	1	$A B$

$$Y(A, B) = \bar{A}B + AB \leftrightarrow Y(A, B) = \sum (1.3)$$

Produits-de-sommes (POS)

- Toutes les équations booléennes peuvent être décrites en forme POS
- Un maxterm est une somme (OU) de littéraux
- Avec chaque ligne on peut associer un maxterme unique égale à 0
- On peut, donc, représenter une fonction logique comme le ET logique de maxtermes sur les combinaisons d'entrée donnant 0

A	B	Y	maxterm
0	0	0	$A + B$
0	1	1	$A + \overline{B}$
1	0	0	$\overline{A} + B$
1	1	1	$\overline{A} + \overline{B}$

$$Y(A, B) = (A + B)(A + \overline{B})(\overline{A} + B)(\overline{A} + \overline{B})$$

Équations Booléennes, Exemple

- Les formulations SOP et POS fournissent une méthode directe pour implanter n'importe quelle fonction logique
- Vous allez à la cafétéria pour un diner
 - Vous ne mangez pas (La variable M = Zéro)
 - Si la cafétéria n'est pas ouverte (O = Zéro) ou
 - Si on vous offre des saucisses sur bâtonnet ($P = 1$ "corndogs")
- Écrire une table de vérité de la fonction de prédiction si vous mangez ou pas (E).

O	P	M
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Équations Booléennes, Exemple

- Vous allez à la cafétéria pour un diner
 - Vous ne mangez pas ($M = 0$)
 - Si la cafétéria n'est pas ouverte ($O = 0$) ou
 - Si on vous offre des saucisses sur bâtonnet ($P = 1$ "corndogs")
- Écrire une table de vérité de la fonction de prédiction si vous mangez ou pas (M).

O	P	M
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Formes SOP & POS

- SOP – somme-de-produits

O	P	M	minterm
0	0		$\overline{O} \overline{P}$
0	1		$\overline{O} P$
1	0		$O \overline{P}$
1	1		$O P$

- POS – produit-de-sommes

O	P	M	maxterm
0	0		$O + P$
0	1		$O + \overline{P}$
1	0		$\overline{O} + P$
1	1		$\overline{O} + \overline{P}$

Formes SOP & POS

- SOP – somme-de-produits

O	P	M	minterm
0	0	0	$\overline{O} \overline{P}$
0	1	0	$\overline{O} P$
1	0	1	$O \overline{P}$
1	1	0	$O P$

$$M = O\overline{P}$$

- POS – produit-de-sommes

O	P	M	maxterm
0	0	0	$O + P$
0	1	0	$O + \overline{P}$
1	0	1	$\overline{O} + P$
1	1	0	$\overline{O} + \overline{P}$

$$M = (O + P)(O + \overline{P})(\overline{O} + \overline{P})$$

Simplification de l'implantation

- Deux fonctions sont équivalentes si et seulement si leurs tables de vérité sont identiques
- Il est intéressant d'implanter une fonction avec le moins de portes possibles
 - Économie de place sur le processor
 - Réduction de la consommation électrique
 - Réduction du temps de parcours du signal

Simplification de l'implantation

- Il est possible de simplifier les formes canoniques SOP (ou POS)
- Nous verrons trois méthodes
 - Réduction algébrique
 - Tables de Karnaugh
 - Méthode tabulaire de Quine-McCluskey

Algèbre booléenne

- Pour réduire la complexité des fonctions booléennes, on essaye d'appliquer des identités simplificatrices à la fonction initiale
- Un ensemble d'identités de l'algèbre booléenne
- Chaque loi a deux formes, qui sont duales si on échange les rôles respectifs de ET, OU et de 0 et 1

Identités booléennes

Axiom		Dual		Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	A1'	$B = 1 \text{ if } B \neq 0$	Binary field
A2	$\overline{0} = 1$	A2'	$\overline{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	A3'	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	A4'	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	A5'	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR



Theorem		Dual		Name
T1	$B \bullet 1 = B$	T1'	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \bullet 0 = 0$	T2'	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \bullet B = B$	T3'	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\overline{\overline{B}} = B$		Involution
T5	$B \bullet \overline{B} = 0$	T5'	$B + \overline{B} = 1$	Complements

T1: Identité

- $B \cdot 1 =$
- $B + 0 =$

T1: Identité

- $B \cdot 1 = B$
- $B + 0 = B$

 
 


T2: Nul

- $B \bullet 0 =$
- $B + 1 =$

T2: Nul

- $B \cdot 0 = 0$
- $B + 1 = 1$

 
 


T3: Idempotence

- $B \bullet B =$
- $B + B =$

T3: Idempotence

- $B \cdot B = B$
- $B + B = B$

  


T4: Involution

- $\overline{\overline{B}} =$

T4: Involution

- $\overline{\overline{B}} = B$


 


T5: Complémentation

- $B \bullet \overline{B} =$
- $B + \overline{B} =$

T5: Complémentation

  - $B \cdot \overline{B} = 0$
- $B + \overline{B} = 1$





Réduction algébrique: Exemples



- $Y = \bar{A}B + AB = B(\bar{A} + A) = B \cdot 1 = B$
- $Y = A(AB + ABC) = A(AB(1 + C)) = A(AB(1)) =$
 $= A(AB) = AB$

Lois de De Morgan

  - $Y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$




  - $Y = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$



Propagation de bulles

 - Propagation de bulles entrées-sorties ou sorties-entrées
 - change la forme de la porte OU vers la porte ET et vice versa
 - Déplace les bulles de sorties vers les entrées lors de la propagation sortie-entrées




- Déplace les bulles des entrées en sortie lors de la propagation entrées-sorties




Propagation de bulles

 - Quelle est l'expression de ce circuit ?



Propagation de bulles

 
- Quelle est l'expression de ce circuit ?




$$Y = AB + CD$$

Propagation de bulles

 
- On commence par le fin et on avance vers les entrées
- Dessiner chaque porte pour que les bulles s'annulent





Propagation de bulles

 




Propagation de bulles

 


Propagation de bulles

  

Propagation de bulles

   


$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{D}$$

 

Circuit combinatoire

 - Logique de deux niveaux: ET suivis de OU
- Exemple: $Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C}$




Schématiques avec le style

- Entrées – en haut, à gauche
- Sorties – à droite ou en bas
- Lorsque possible, les portes sont dessinées de gauche à droite
- Fils droits sont préférables

Conventions dans les schémas


- Jonction T – toujours connexion
- Si deux fils se croisent, il n'y a pas de connexion de deux fils sauf si l'intersection est matérialisée par un gros point

wires connect
at a T junction

 


(a)

wires connect
at a dot

 

(b)

 
wires crossing
without a dot do
not connect



(c)

Circuits à plusieurs entrées

 
- 1 dans le bit le plus significatif est copié sur la sortie correspondante



A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0	1			
1	0	0	1	1			
1	0	1	0	1			
1	0	1	1	1			
1	1	0	0	0			
1	1	0	1	0			
1	1	1	0	0			
1	1	1	1	0			
1	1	1	1	1			

Circuits à plusieurs entrées

 
- 1 dans le bit le plus significatif est copié sur la sortie correspondante



A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

Encodeur de priorité

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

 


“Don’t Cares” – d ou X

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	d	0	0	1	0
0	1	d	d	0	1	0	0
1	d	d	d	1	0	0	0

Valeur du signal X – Conflit (« contention »)

 
- Conflit: circuit essaye de propager les deux valeurs opposées sur le même fil
 - Valeur actuelle pourrait être une valeur intermédiaire entre 1 et 0
 - Pourrait être 0, 1 ou une valeur de la zone interdite
- Valeur sensible aux tous les changement (tension, température, temps, bruits)
- Souvent cause une dissipation de puissance excessive



- Conflit = erreur
- Attention: symbole X – Contexte!
 - Table de vérité – “don’t care”
 - Signaux – conflit (contention)

Valeur du signal Z – Flottante

 
- Valeur flottante, haut impédance
- Tampon à trois états



E	A	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

Bus à trois états

 - Nœuds flottants sont utilisés dans les bus à trois états
 - Plusieurs conducteurs différents
 - Exactement un actif à la fois



2. Méthode de Karnaugh: K-Maps

- Méthode graphique (visuelle) pour simplifier au maximum les formules et/ou les circuits
- Chaque case – un minterme
- Les valeurs des entrées ne diffèrent que d'un seul bit entre chaque case.
- $PA + \overline{PA} = P$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	0

		AB			
		00	01	11	10
C	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}B\overline{C}$	$AB\overline{C}$	$A\overline{B}\overline{C}$
	1	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}BC$	ABC	$A\overline{B}C$

K-map

Entourer tous les 1 dans des cases adjacentes:

les plus grands possibles,

tels que leur taille est une puissance de 2, éventuellement sur les bords

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Expression simplifiée contient les variables qui ne changent pas leurs valeurs entre les cases groupées

■ $Y = \bar{A}\bar{B}$

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	0

K-map de 3 entrées

Y C \ AB		00	01	11	10
		0	1	1	0
C	0	ABC	$\bar{A}BC$	ABC	ABC
	1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	ABC	$A\bar{B}C$

Truth Table

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

K-Map

Y C \ AB		00	01	11	10
		0	1	1	0
C	0				
	1				

K-map de 3 entrées

		AB			
		00	01	11	10
C	0	ABC	$\bar{A}BC$	ABC	ABC
	1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	ABC	$A\bar{B}C$

Truth Table

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

K-Map

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	1	1	0
	1	0	1	0	0

$$Y = \bar{A}B + B\bar{C}$$

Définitions

- **Impliquant premier:** impliquant correspondant au plus grand cercle dans un K-map

K-map de 4 entrées

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

<i>Y</i> <i>CD</i> \ <i>AB</i>		00	01	11	10
00					
01					
11					
10					

K-map de 4 entrées

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

<i>Y</i> <i>CD</i> \ <i>AB</i>					
		00	01	11	10
00		1	0	0	1
01		0	1	0	1
11		1	1	0	0
10		1	1	0	1

K-map de 4 entrées

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

<i>Y</i> \ <i>AB</i>					
<i>CD</i>		<i>AB</i>			
		00	01	11	10
00		1	0	0	1
01		0	1	0	1
11		1	1	0	0
10		1	1	0	1

$$Y = \bar{A}C + \bar{A}BD + A\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$$

K-maps avec Don't Cares

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

		<i>AB</i>			
<i>Y</i>	<i>CD</i>	00	01	11	10
	00				
	01				
	11				
	10				

K-maps avec Don't Cares

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

		<i>AB</i>			
		00	01	11	10
<i>Y</i> <i>CD</i>	00	1	0	X	1
	01	0	X	X	1
	11	1	1	X	X
	10	1	1	X	X

K-maps avec Don't Cares


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

		<i>AB</i>			
<i>Y</i>	<i>CD</i>	00	01	11	10
		00	01	11	10
	00	1	0	X	1
	01	0	X	X	1
	11	1	1	X	X
	10	1	1	X	X

$$Y = A + \bar{B}\bar{D} + C$$


Groupements

- Groupement minimal

 

$$F = \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} C D + A B C + A \overline{C} D$$


Groupement non

 


$$F = B D + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} C D + A B C + A \overline{C} D$$

K-Maps et Don't Cares

- Plusieurs groupements minimaux.

 

 
$$F = \overline{B} \overline{C} \overline{D} + B D$$



$$F = \overline{A} \overline{B} \overline{D} + B D$$

K-map de 5 entrées

 
- Visualiser deux K-maps de 4 variables positionner l'une au-dessus de l'autre
- Groupements sont effectués dans un cube tridimensionnel



$$F = \overline{A} \overline{C} D \overline{E} + \overline{A} \overline{B} \overline{D} \overline{E} + B E$$

K-map de 6 entrées

 - Visualiser 4 K-maps de 4 variables positionner l'une au-dessus de l'autre. Groupements sont effectués dans un cube tridimensionnel



$$G = \overline{B} \overline{C} \overline{E} \overline{F} + \overline{A} B \overline{D} E$$

Réduction Tabulaire (Quine-McCluskey)

- Table de vérité avec d(X) – une fonction non complètement définie, “dont care” dans la partie Sorties
- Notation équivalente d’une table de vérité:
- $F(A, B, C, D) = \sum(1, 3, 5, 6, 7, 10, 13) + \sum_d(0, 11, 15)$

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	d
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	d
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	d

Reduction tabulaire (Quine-McCluskey)

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	d
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	d
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	d


■ Groupement des mintermes pour lesquels $F \neq 0$ selon le nombre de 1 dans chaque minterme.

■ Don't cares – sont considérés comme non zéros

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Réduction Tabulaire (Quine-McCluskey)

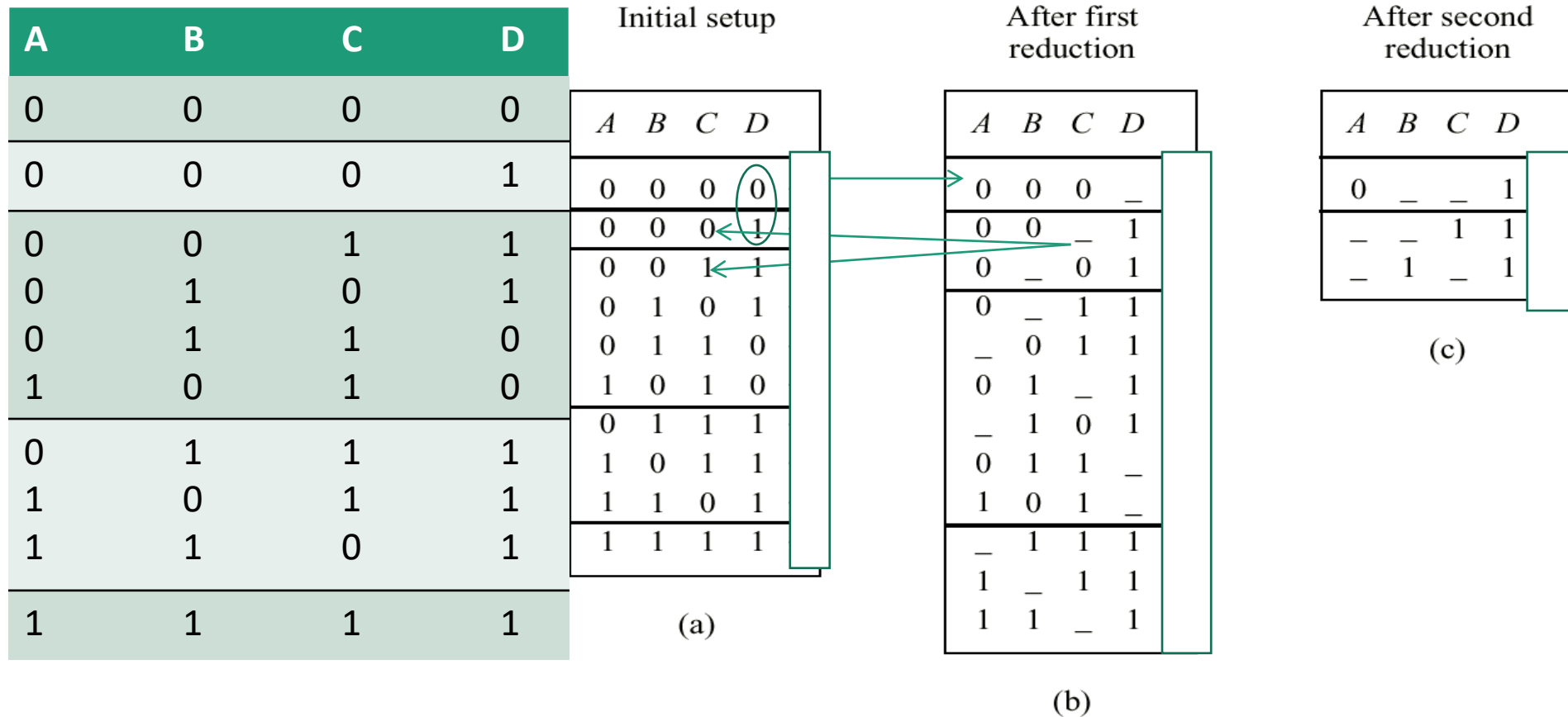- Former un consensus (produit logique) entre chaque paire des groupes adjacents pour tous les termes qui se diffèrent d'un seul bit



Réduction Tabulaire (Quine-McCluskey)

- Impliquants premiers forment un ensemble qui couvre complètement une fonction, mais pas obligatoirement minimal
- Une table de choix est utilisée pour obtenir un ensemble de couverture minimal

A	B	C	D	
0	0	0	-	*
0	0	-	1	✓
0	-	0	1	✓
0	-	1	1	✓
-	0	1	1	✓
0	1	-	1	✓
-	1	0	1	✓
0	1	1	-	*
1	0	1	-	*
-	1	1	1	✓
1	-	1	1	✓
1	1	-	1	✓

A	B	C	D	
0	-	-	1	*
-	-	1	1	*
-	1	-	1	*

Prime Implicants	Minterms						
	0001	0011	0101	0110	0111	1010	1101
0 0 0 -	✓						
0 1 1 -				✓	✓		
1 0 1 -						✓	
0 - - 1	✓	✓	✓		✓		
- - 1 1		✓			✓		
- 1 - 1			✓		✓		✓

Réduction Tabulaire (Quine-McCluskey)

- Impliquants premiers essentiels, $011_$, $101_$ et $_1_1$, sont retirés de la table de choix en formant une table réduite de choix. La procédure est répétée.
- Résultat:

$$011_ + 101_ + _1_1 + 0_ _1$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} B C + A \bar{B} C + B D + \bar{A} D$$

Eligible Set	Minterms	
	0001	0011
000_	✓	
0__1	✓	✓
__11		✓

Set 1	Set 2
000_	0__1
__11	

Blocs combinatoires

- Multiplexeurs
- Décodeurs

Multiplexeur (Mux)


2:1 Mux

■ Entrées:

- 2^n lignes d'entrée (données): $D_0, D_1, \dots, D_{2^n-1}$
- N lignes de sélection: $a; b; c; \dots$
- Sortie: une seule sortie Y

■ Rôle: Aiguiller la valeur de l'une des 2^n lignes d'entrée vers la sortie Y

 ■ La ligne d'entrée choisie est désignée grâce aux bits de sélection



S	D_1	D_0	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	


Multiplexeur (Mux)

■ Entrées:

- 2^n lignes d'entrée (données): $D_0, D_1, \dots, D_{2^n-1}$
- N lignes de sélection: $a; b; c; \dots$
- Sortie: une seule sortie Y

- ## ■ Rôle: Aiguiller la valeur de l'une des 2^n lignes d'entrée vers la sortie Y
- ## ■ La ligne d'entrée choisie est désignée grâce aux bits de sélection

2:1 Mux

 

S	D_1	D_0	Y	S	Y
0	0	0	0	0	D_0
0	0	1	1	1	D_1
0	1	0	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	1	0		
1	1	0	1		
1	1	1	1		


Implémentations équivalentes d'un Multiplexeur

- **Implémentation 1:**

- Portes logiques (SOP)


Y S	$D_0 D_1$					
			00	01	11	10
0	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0

$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$

 

- **Implémentation 2:**

- Tampons à trois états

 


- Pour un MUX de N entrées
– N tampons
- Un seul tampon est dans l'état de propagation

Logique en utilisant les MUXs

- Une **table de correspondance** (*Look-Up Table (LUT)*) est un terme informatique et électronique désignant une liste d'association de valeurs
- Utilisation de MUX comme LUT

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = AB$$

 


Logique en utilisant les MUXs

- Réduisons la taille de MUX


$$Y = AB$$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>		<i>A</i>	<i>Y</i>
0	0	0	→	0	0
0	1	0			
1	0	0	→	1	<i>B</i>
1	1	1			

 


Décodeurs

 - N entrées, 2^N sorties
- Sorties “One-hot” : seulement une sortie est active (1) et les autres – non (0).




A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Implémentation d'un décodeur

 

Logique en utilisant des décodeurs

- OU de minterms

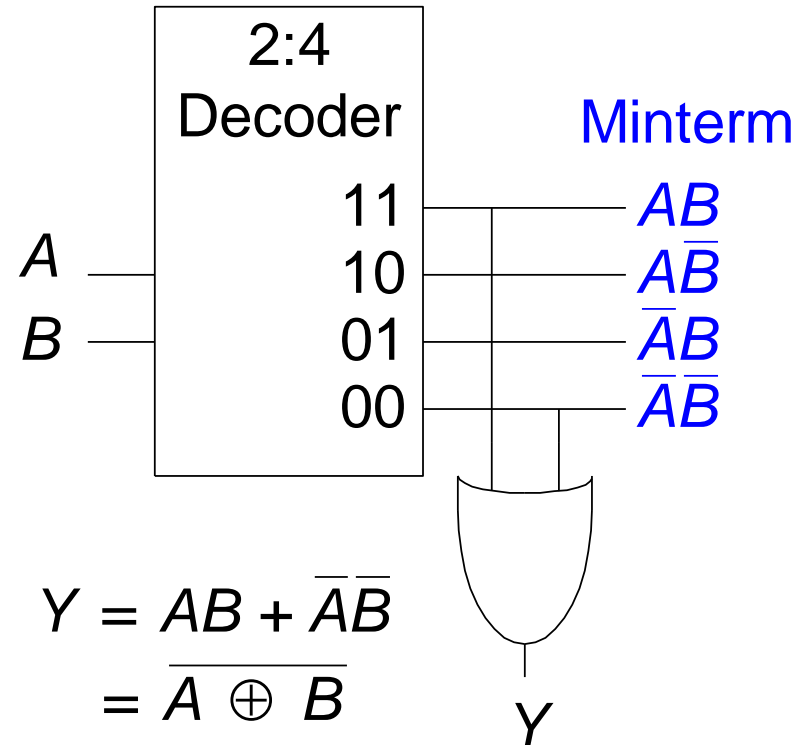

$$Y = \overline{A \oplus B} = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}} = \overline{\bar{A}B} \overline{A\bar{B}} = (\bar{\bar{A}} + \bar{B})(\bar{A} + \bar{\bar{B}}) = (A + \bar{B})(\bar{A} + B) = A\bar{A} + \bar{B}\bar{A} + AB + B\bar{B} = AB + \bar{A}\bar{B}$$

Caractéristiques électriques et temporelles

L'ordre d'apparition des variables - important


Changement de valeurs ($0 \rightarrow 1$ ou $1 \rightarrow 0$)

- Idéalement: instantané
- En pratique: prend un certain temps, délai de montée $0 \rightarrow 1$ et de descente $1 \rightarrow 0$

Caractéristiques électriques et temporelles


Passage d'un signal au travers d'une porte

 - Idéalement: instantané
- En pratique: prend un certain temps, délai de propagation



Délai de Propagation & Contamination

 - Délai de propagation :
 t_{pd} = délai max du premier changement de l'entrée et jusqu'à la stabilisation complète du signal de sortie
- Délai de contamination :
 t_{cd} = délai min du premier changement de l'entrée et jusqu'au premier changement du signal de sortie




Contraintes temporelles des circuits

Un circuit est formé de plusieurs portes

- Chemin critique : chemin le « plus long » pour la propagation des signaux à travers le circuit
- Détermine le temps total de propagation des signaux à travers tout le circuit
- Temps minimal à attendre pour avoir une sortie valide
 - Intuitivement : chemin passant par le plus grand nombre de portes
 - Mais dépend aussi du temps de propagation de chaque type de porte

Chemin critique (longue) et chemin court

 

Chemin Critique (Longue): $t_{pd} = 2t_{pd_AND} + t_{pd_OR}$


Chemin court $t_{cd} = t_{cd_AND}$

Aléas (Glitch)

- Glitch (Aléas): Un nœud présente des aléas si, suite à une variation particulière du vecteur d'entrée des transitions non prévues par la fonction booléenne apparaissent
- Les aléas sont dus à l'existence de chemins de natures différentes et de longueurs différentes actifs simultanément



Glitch, Exemple

- $A = 0$, $C = 1$, B passe de 1 à 0?

 

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0

$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC$$

 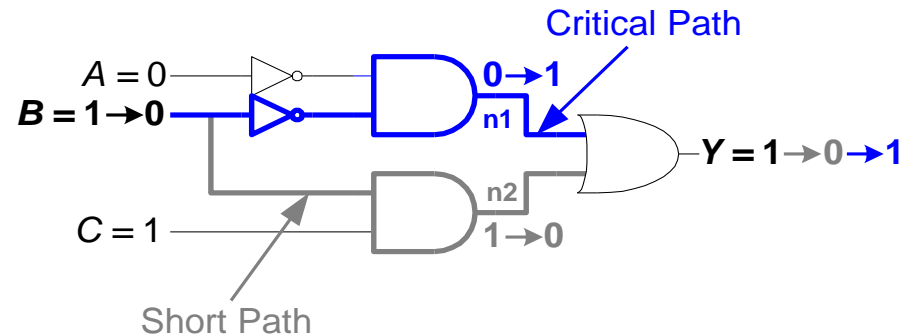

Horloge

- À cause de tous les délais (montée, descente, propagation) un signal n'est pas dans un état valide en permanence
- Idée : on ne lit ses valeurs qu'à des instants précis et à des intervalles réguliers
 - Instants donnés par une horloge
- Horloge
 - Système logique qui émet régulièrement une suite d'impulsions calibrées
 - L'intervalle de temps entre 2 impulsions représente le temps de cycle ou la période de l'horloge

Horloge

- Signal périodique
 - un demi période à 0, l'autre à 1
- Début d'une nouvelle période : instant t_i
- Exemple
 - Instant $t1$: $E = 1$, $S = 0$
 - Instant $t2$: $E = 0$, $S = 1$
 - CLK = Clock = signal d'horloge

