


Architecture des ordinateurs
IFT1227
Introduction

Franz Girardin

17 janvier 2024

Couche logique numérique Constituées de *portes logiques* construite à partir de **transistors** qui prennent un **signal 0** ou **1** et calcule une **fonction logique** ET, OU et NON, etc.


Porte NON

 

A	Y
1	0
0	1

$$Y = \bar{A}$$


Porte BUF

 

A	Y
0	0
1	1

$$Y = A$$


Porte ET

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$Y = AB$$

Porte OU

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = A + B$$


Porte XOR



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = A \oplus B$$


Porte NAND

 

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = \overline{AB}$$


Porte NOR

 

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$Y = \overline{A + B}$$


Porte XNOR

 

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = \overline{A \oplus B}$$


Porte NOR3

 

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$Y = \overline{A + B + C}$$

Porte AND3

 

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


$$Y = ABC$$

Définition de la marge de bruit Tolérance d'un circuit aux **perturbations** pouvant fausser l'interprétation du signal.

- ▷ $V_{IH} : \min(V|V_{in} ::= 1)$
- ▷ $V_{IL} : \max(V|V_{in} ::= 0)$
- Signal reçu **min** ou **max** est être interprété comme **1** ou **0**.
- ▷ $V_{OH} : \min(V|V_{out} ::= 1)$
- ▷ $V_{OL} : \max(V|V_{out} ::= 0)$
- Signal **min** ou **max** que l'émetteur s'engage à fournir pour être interprété comme **1** ou **0**.


$$NM_H = V_{OH}(\text{ém.}) - V_{IH}(\text{s.r.c.})$$
 
$$NM_L = V_{IL}(\text{s.r.c.}) - V_{OL}(\text{ém.})$$



Transistors

 Éléments de base des circuits électroniques. Ils sont composés de trois broches; le drain, la source, et la **grille** qui contrôle les deux autres comme un interrupteur. La figure suivante représente un transistor hors tension *off*; un transistor hors tension mais polarisé *off* et un transistor sous tension *on*.



Composition d'un circuit

Circuit ::= E., S., spec. *fonct.*, spec. *temp.*

Propriétés d'un circ. combinatoire

- ▷ Noeud \Rightarrow In ou connexion à un Out.
- ▷ Aucun chemin cyclique.

Sommes de produits SOP En considérant les variables *In* d'une ligne de la table de vérité, il faut identifier la **conjonction** (produit) nécessaire pour engendrer un 1 logique. Un **minterm** est une représentation du produit engendrant un 1 logique.

A	B	Y	minterm
V	F	0	$\overline{A}\overline{A}$
0	1	1	$\overline{A}B$
1	0	0	$A\overline{B}$
1	1	1	AB

$$Y(A, B) = \overline{A}B + AB \leftrightarrow Y(A, B) = \sum(1, 3)$$

Produits de sommes En considérant les variables *In* d'une ligne de la table de vérité, il faut identifier la **somme** nécessaire pour engendrer un 0 logique. Un **maxterm** est une représentation de la somme engendrant un 0 logique.

A	B	Y	maxterm
V	F	0	$A + B$
0	1	1	$A + \overline{B}$
1	0	0	$\overline{A} + B$
1	1	1	$\overline{A} + \overline{B}$

$$Y(A, B) = (A + B)(A + \overline{B}) = \prod(0, 2)$$

Axiome	Dual	Nom
$B = 0$ if $B \neq 1$	$B = 1$ if $B \neq 0$	Binary field
$\overline{0} = 1$	$\overline{1} = 0$	NOT
$0 \cdot 0 = 0$	$1 + 1 = 1$	AND/OR
$1 \cdot 1 = 1$	$0 + 0 = 0$	AND/OR
$0 \cdot 1 \cdot 0 = 0$	$1 + 0 = 1 + 1 = 1$	AND/OR


Théorème	Dual	Nom
$B \cdot 1 = B$	$B + 0 = B$	Identité
$B \cdot 0 = 0$	$B + 1 = 1$	Élément nul
$B \cdot B = B$	$B + B = B$	Idempotence
	$\overline{\overline{B}} = B$	Involution
$B \cdot \overline{B} = 0$	$B + \overline{B} = 1$	Complément

De Morgan

$$\neg(A + B) = \neg A \cdot \neg B$$




$$\neg(A \cdot B) = \neg A + \neg B$$

Exemple simple de circuit combinatoire

 


$$Y = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C}$$

   Simple règles de schématisation Les **E.** sont en haut à gauche et les **S.** sont en bas à droite; on utilise des **fils droits**, préférablement.




Circuit de priorité

 

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0


Représentation d'un circuit de priorité

 

Entrées don't care d ou X Ces entrées sont utilisées pour spécifier que la variables possédant le *don't care* n'affecte pas le résultat de la fonction logique. Une file de priorité peut être résumée par la table suivante.

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	d	0	0	1	0
0	1	d	d	0	1	0	0
1	d	d	d	1	0	0	0

 Contention : signal X Se produit lorsque les portes logiques et les entrées sont telles que la sortie à générer est **contradictoire**.



Tampon à trois étal : signal Z Circuit dans lequel une entrée *E* est connecté à une porte tampon et contrôle la **propagation du signal**. Lorsque l'entrée *E* est sous tension haute, la porte agit comme un tampon normal; lorsque l'entrée *E* est sous tension basse, la porte produit le signal *Z* qui indique que *A* est contrôlé.

